

Визит к коллеге-коллекционеру Яну Восу, PA3FAU, вызвал еще больший интерес к устройствам Geloso. В прошлом я всегда считал Geloso особым брендом из-за красивой рекламы передатчиков, приемников и усилителей, которые не подходили для моего пустого кошелька.

Позже я время от времени натыкался на некоторые из них, особенно на усилители, но в основном они были оснащены силовыми лампами, которые были сложными или стоили больших денег.

на этот раз это был передатчик от Jan, G-222, который демонстрировал слабую модуляцию. Да, о чем ты думаешь? Defekte koppelcondensatoren. После некоторых измерений оказалось, что на самом деле все было хорошо, и замена не принесла никаких улучшений. Наконец, тяжелое устройство было доставлено в Гоор, где передатчик также можно было записать на чувствительную пластину. История ремонта приведена внизу страницы.

Нажав на изображения, вы получите увеличенные изображения в отдельном окне.

G 222 RT



Передатчик, временно убранный обратно в корпус. Вся эта штука довольно тяжелая, 19,5 килограмма. И ее приходится тащить по лестнице в мою фотостудию.




"TR" - это вид спереди с обозначением G 222 - TR, последнее расшифровывается как "Trasmettitore" или "Передатчик".



Все это без шкафа, что экономит несколько килограммов. Ниже приведены функции всех кнопок и прочего.:



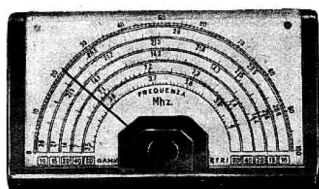
На шкале показаны различные любительские диапазоны, которые охватывает станция. Эта шкала является стандартной для VFOS, поставляемых компанией Gelozy Ios. Кстати, весы также можно было приобрести отдельно.



SCALA GRADUATA N. 1640

Un buon oscillatore a frequenza variabile (VFO) deve essere dotato di un quadrante ampio onde sia consentita una lettura precisa ed agevole della frequenza. La scala numero 1640 viene costruita per l'impiego in unione ai VFO n. 4/101 e 4/102 e reca le diciture relative alle frequenze delle gamme dilettantistiche degli 80-40-20-15-10 m.; è riportata anche una suddivisione centesimale che può tornare utile per graduazioni di riferimento.

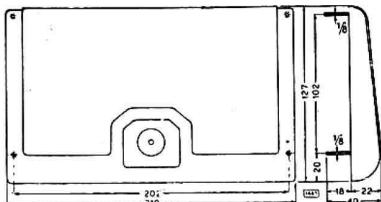La scala si presta anche per l'impiego in ricevitori e, opportunamente provvedendo per le diciture, per l'impiego con apparecchiature di misura ecc. E' ampia, di linea moderna e di facile montaggio; è composta dalle seguenti parti: quadrante graduato - indice - copertura in plexiglass.



Dati di ingombro e posizione delle viti di fissaggio della scala N. 1640.

Soc. p. Az. GELOSO - Viale Brenta, 29 - MILANO


SEZ. STAMPA TECNICA - N. 520/F - MARZO 1957 - CARDIN

Подходит для VFO типа 4/101 и 4/102. Этот последний тип можно [увидеть здесь VFO типа 4/102](#).



Счетчик, с помощью которого, в зависимости от положения переключателя ниже, можно считывать следующие данные:

Пластина мА, анодный ток высокочастотного усилителя с лампой 6146, максимальный ток указан 100 мА на черной шкале (красной) % ПО МОДУЛЮ. Как вы уже догадались, глубина модуляции в процентах. Соответствующая шкала обозначена красным цветом. С двумя лампами 807 легко достигается 100%. МОЩНОСТЬ СЕТИ, мА., чтобы не расплавить контрольную сетку, максимальный ток сети на черной шкале отмечен красным на уровне 4 Ма. Желательно сидеть под ней, 3,5 мА тоже подойдет.

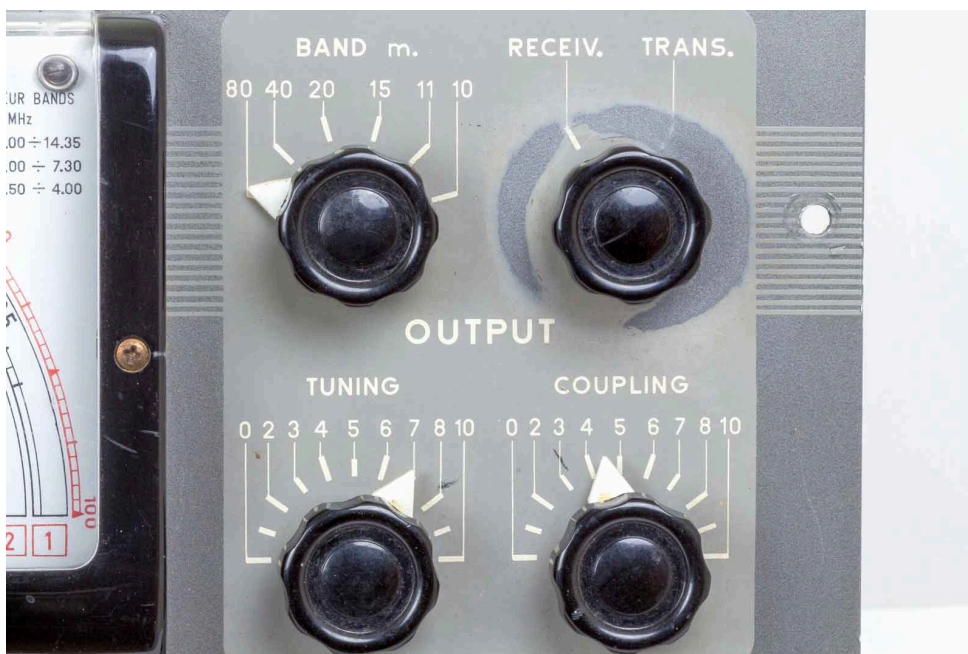

Над переключателем диапазона для регулировки контура резервуара, справа от него находится переключатель встряхивания приема /передачи. Этот переключатель имеет еще одну очень специфическую особенность: при обратном переключении с передачи на прием высоковольтные конденсаторы передающей части с небольшим сопротивлением кратковременно замыкаются. Это вызывает "быструю разрядку", которая гарантирует, что VFO больше не будет выдавать сигнал. Это предотвращает вмешательство этого сигнала в принимаемый сигнал.

Кроме того, два подстроечных конденсатора предназначены для подстройки анодной цепи (TUNING) и подстройки подключенной антенны (COUPLING), также часто называемых "Нагрузкой".



При возбуждении можно управлять подаваемым сигналом от VFO к силовой лампе. Это позволяет контролировать максимальный анодный ток. Другой переключатель предназначен для режима подачи сигнала. AM, амплитудная модуляция (телефонная), затем VFO-beat, способ синхронизации передатчика с частотой приема. В военной технике это называется "Сеткой". Третий режим - непрерывный или телеграфный с постоянной волной.



Ручку настройки VFO с переключателем диапазона посередине они могли бы совместить с анодной схемой выходного каскада, но да, если вы хотите продавать отдельные VFO, это, конечно, не сработает. Поэтому не забывайте включать оба переключателя при замене шин!! При настройке драйвера настраиваются цепи буферной трубки 5763 в VFO.




Регулятор громкости микрофона и соответствующий микрофонный штекер. Такой штекер также использовался в Philips. Два верхних контакта заземлены, а нижний служит входом сигнала. Справа - логотип Geloso, красивый земной шар как символ глобальной коммуникации, которую представляет Geloso. J и G, конечно же, обозначают Джона Гелозо.

Возможно, компания Maxwell в Паннингене скопировала этот дизайн для своего



логотипа.

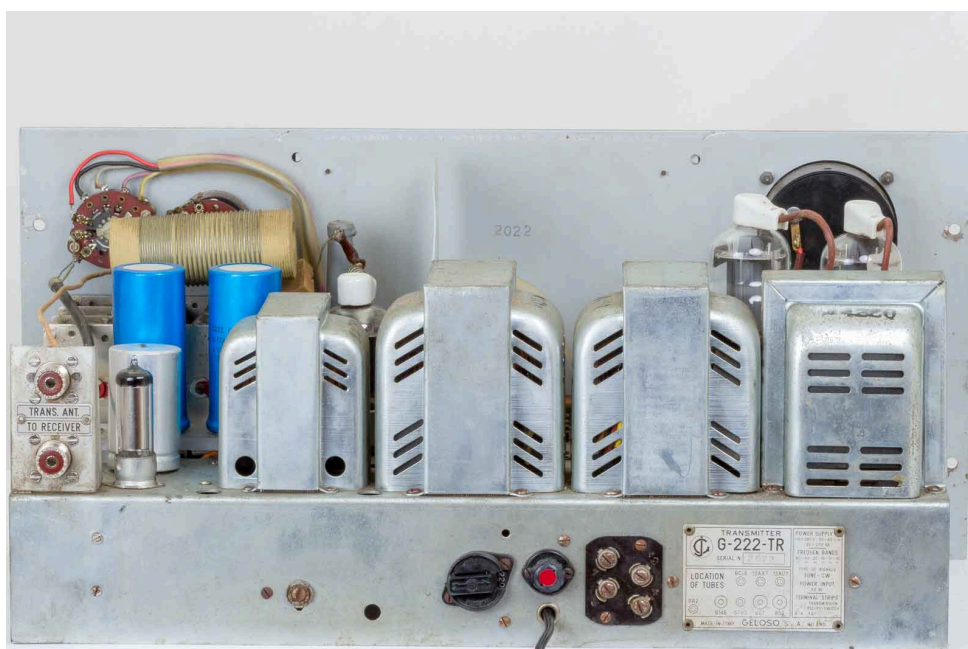


Задняя панель с внушительным набором трансформаторов. крайняя левая - источник напряжения источника питания VFO. В более поздних версиях этот трансформатор исчез, и это напряжение питания было взято из общего


высоковольтного источника питания, утверждается, что этот тип передатчиков был намного худшего качества.

Затем трансформатор для высокого напряжения 600 Вольт. Справа от него трансформатор для подачи напряжения накала и отрицательного смещения модулятора.

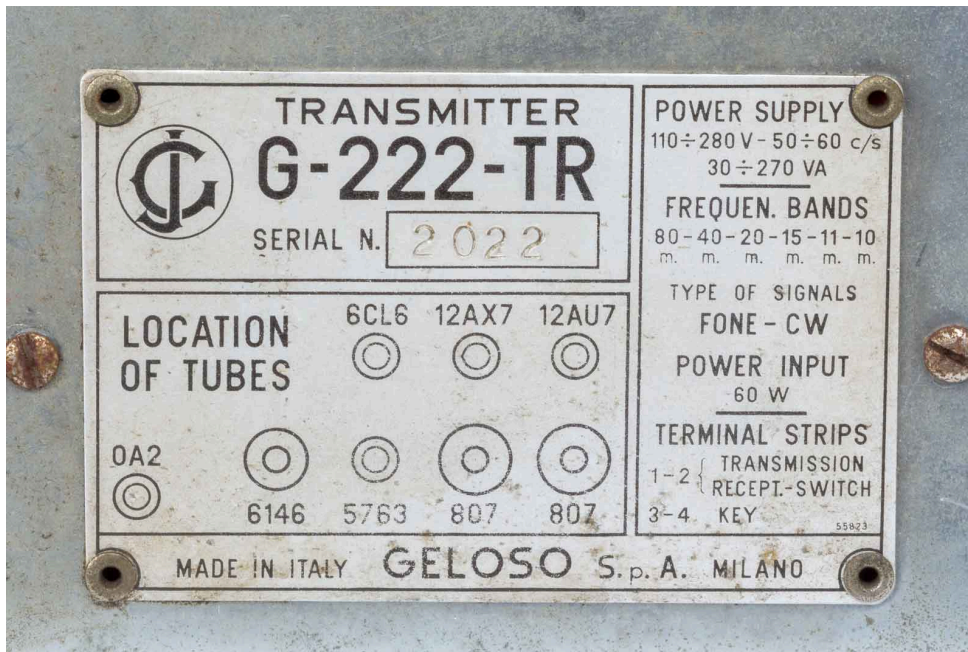
Самый правый - модуляционный трансформатор.



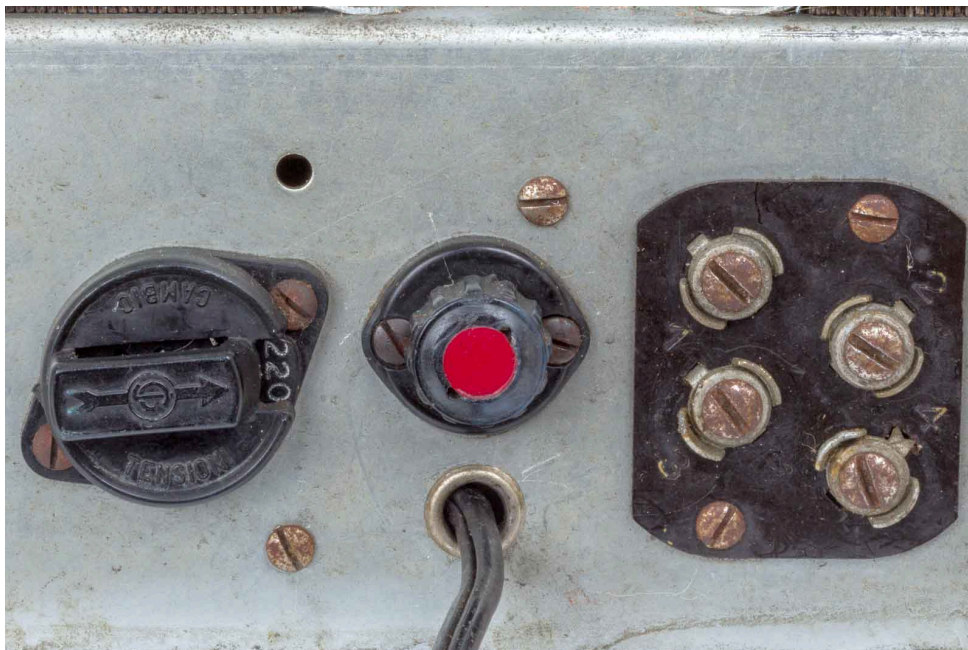
Фирменная табличка с некоторыми дополнительными деталями. Также обозначение клеммных колодок на обратной стороне.



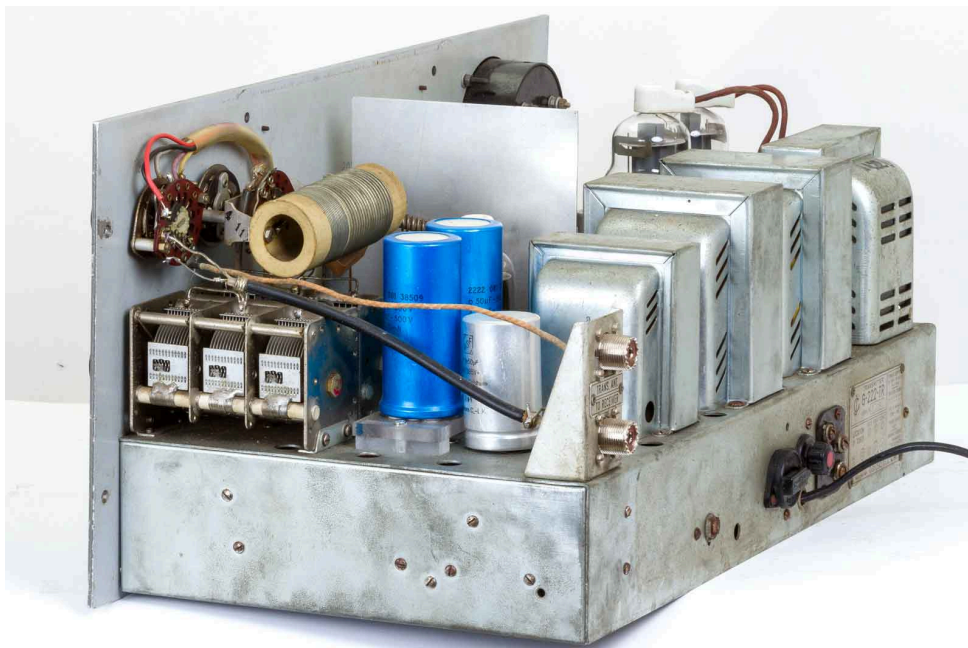Слева - выбор сетевого напряжения, затем предохранитель, а справа - клеммы 1 и 2 для включения приемника, обычно это анодное напряжение. Соединения 3 и 4 предназначены для подключения сигнальной клавиши, которая была бы немного удобнее на передней панели.



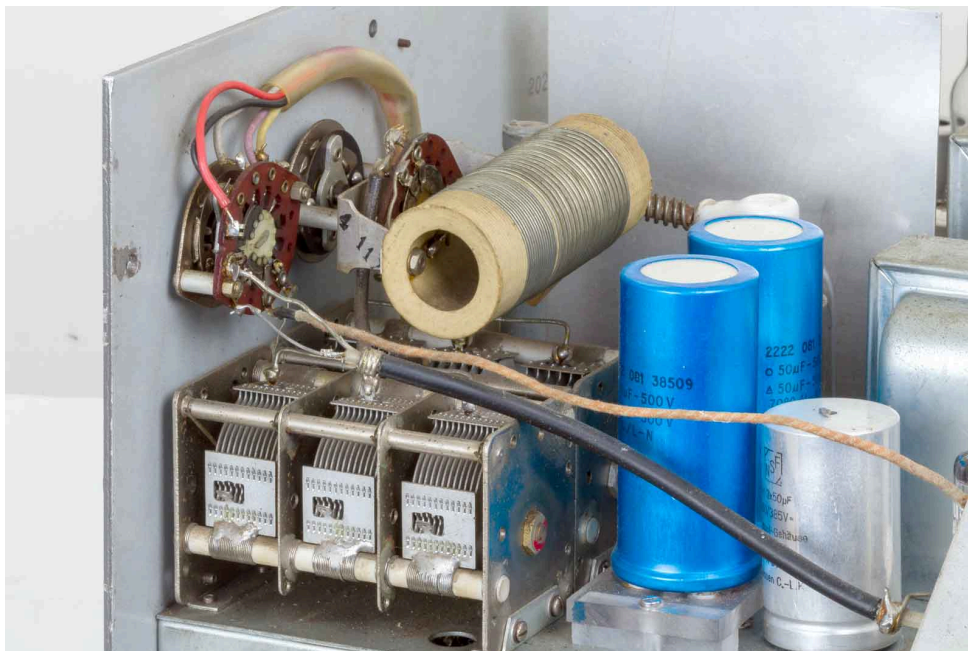
Правая сторона с совершенно оглушительной синей электрикой Philips. но да, они были явно лучше оригинальных, я бы снял синий корпус
Кроме того, в резервуаре установлен катушечный блок с нагрузочным конденсатором емкостью 3 x 500 пФ под ним.




Более пристальный взгляд на секцию промывки резервуара.




Левая сторона с частью модулятора.

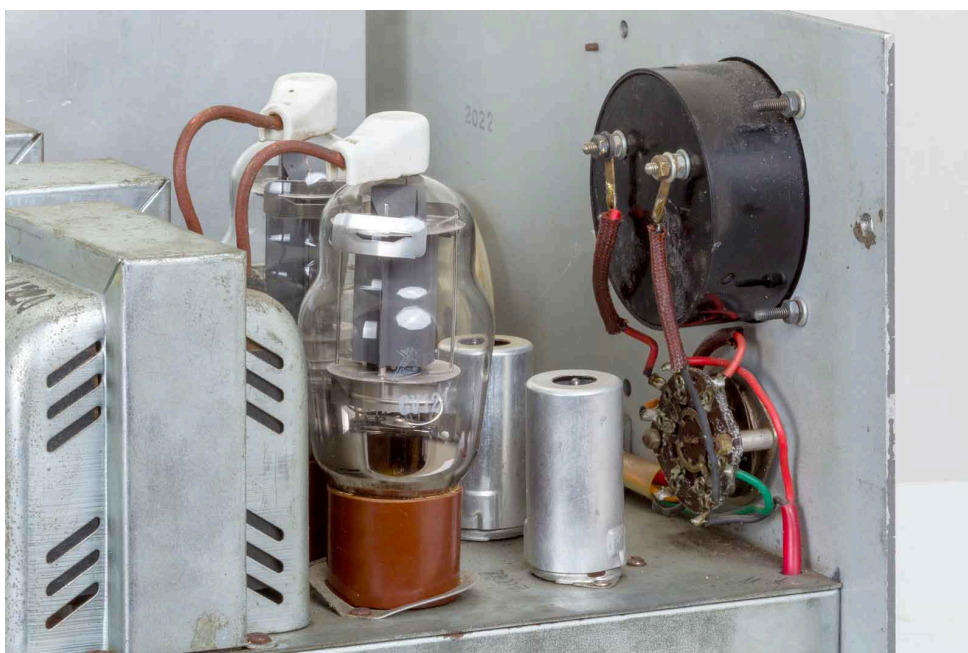

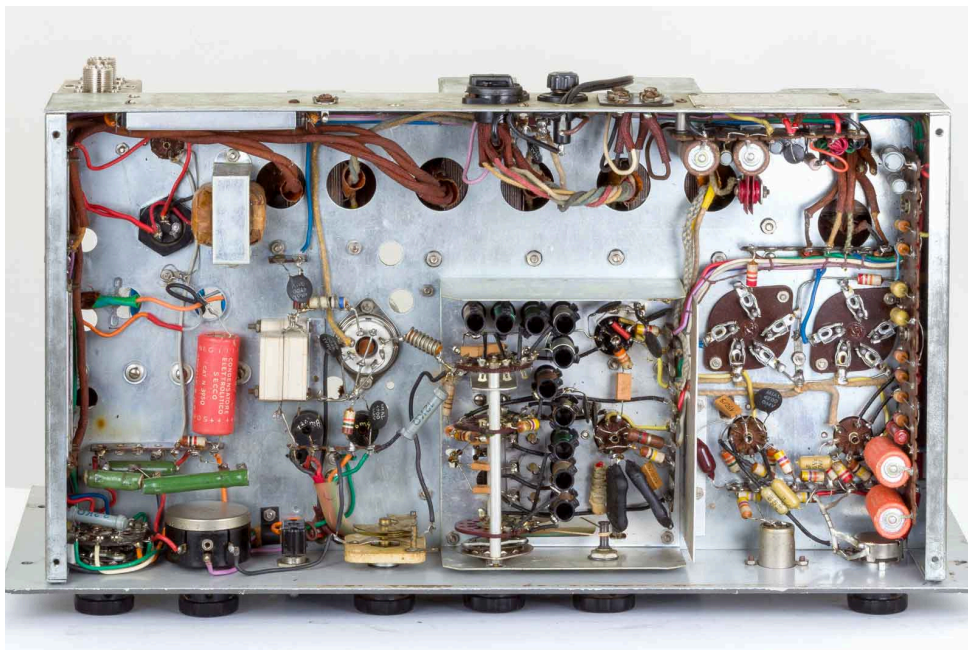
Два 807-х, которые обеспечивают приятную, глубокую модуляцию. Кроме того, счетчик с переключателем.




Снизу.

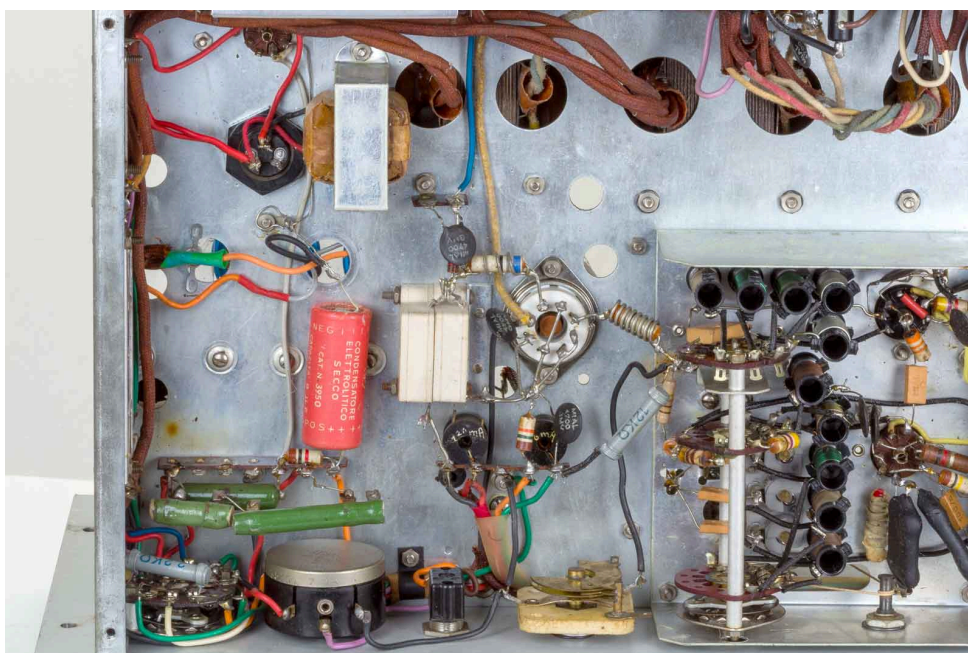

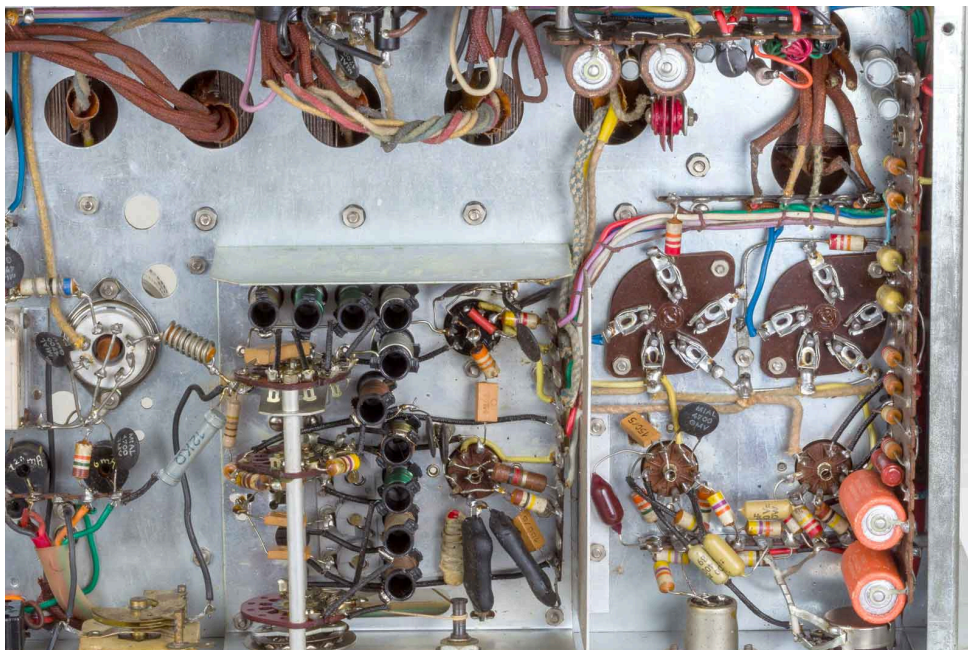
Часть передатчика с VFO справа, белое основание трубки от 6146. Посередине ниже расположения анодных катушек буферной трубки VFO. Кроме того, потенциометр, который управляет напряжением сетки экрана буферной трубки VFO, блок управления возбуждением и переключатель режимов.




Посередине - VFO, а справа - модулятор.

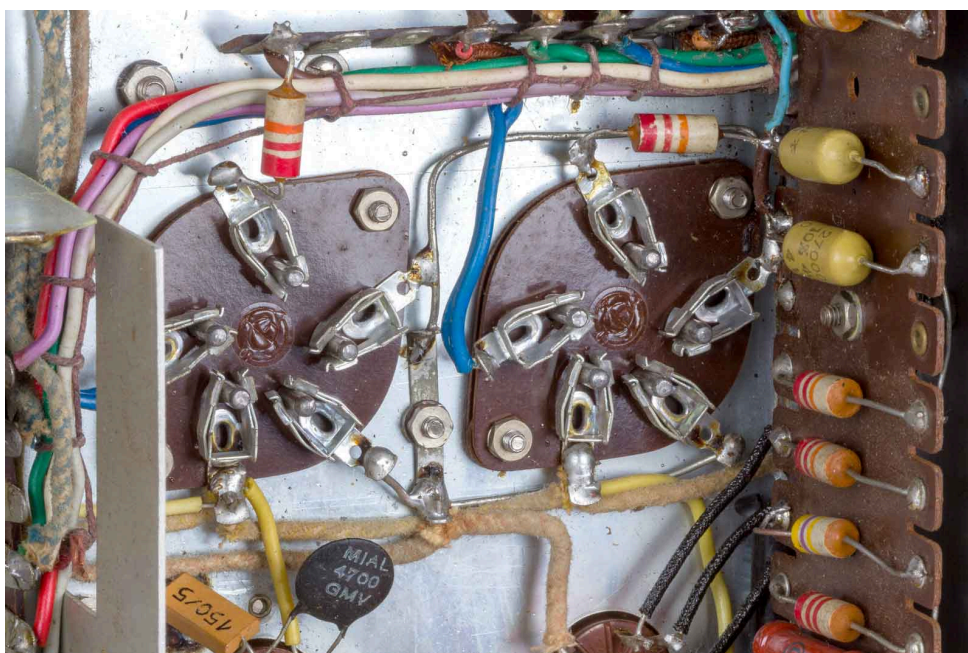

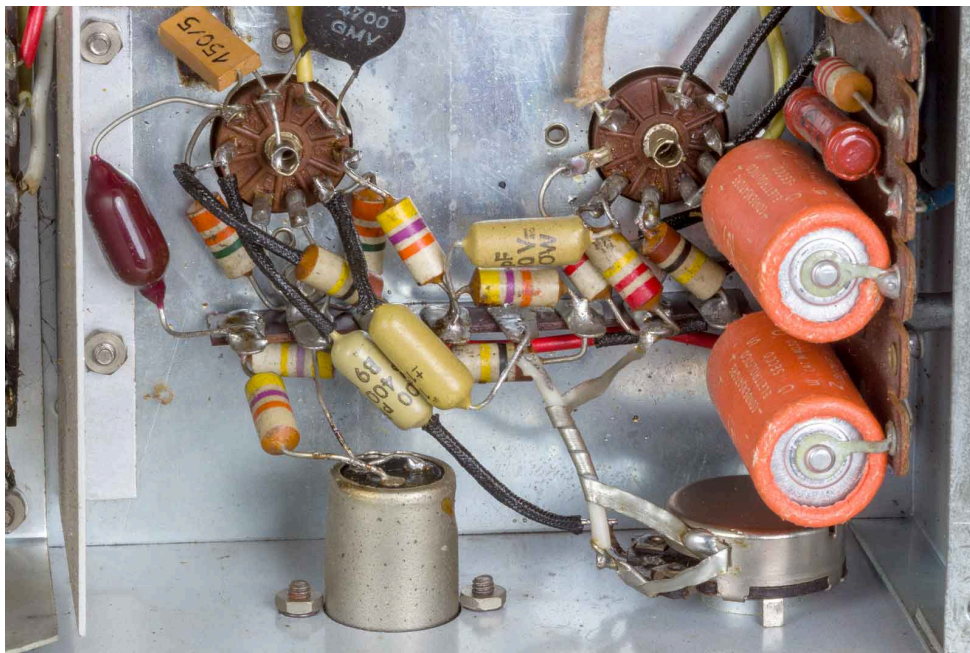
807 футов вправо с парой новых конденсаторов Philips (mustard), двумя индикаторами крутящего момента С для рулевых решеток 807-х.



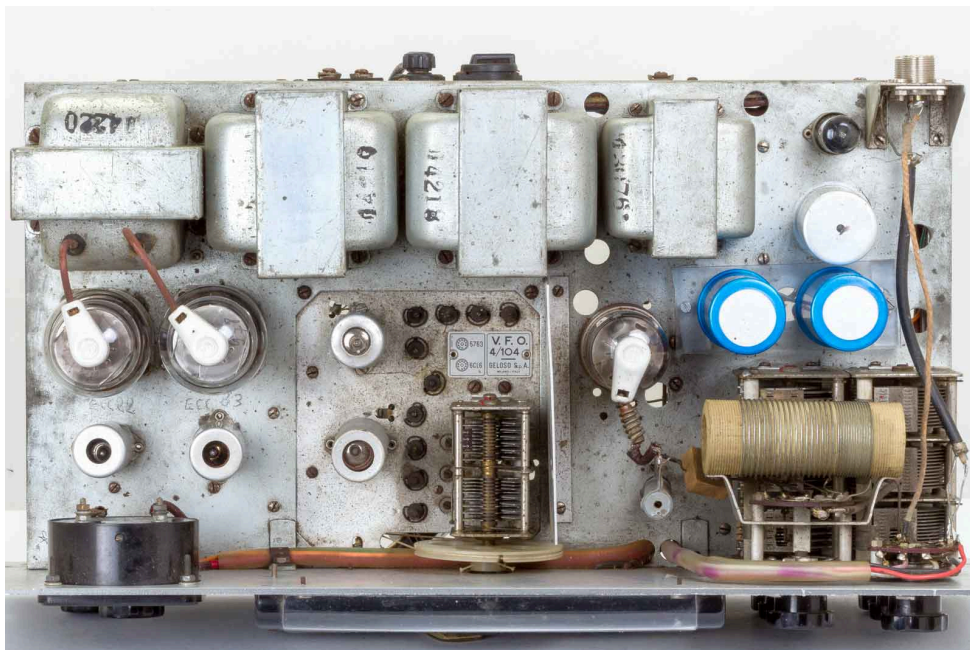Uit voorzorg ook maar de condensatoren van de voorversterker en fasedraaier vervangen.
De oranje elco's rechts niet gecontroleerd.....






Bovenaanzicht van de zender.

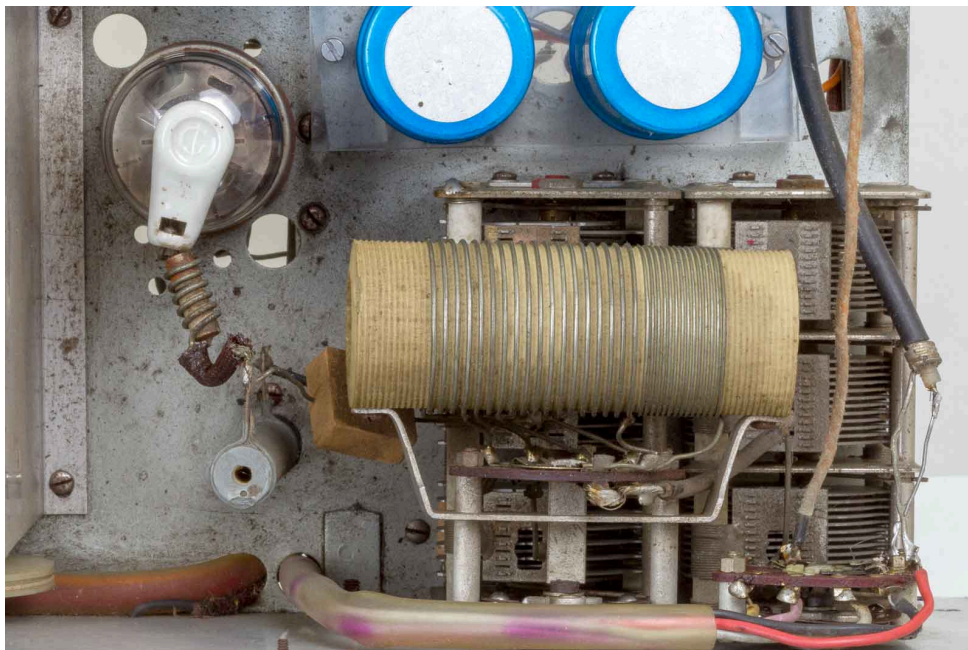

Het tankspoel-blok.


BOBINA PER STADIO FINALE - N. 4/110

Il sistema « P-greco » assai spesso adottato nei trasmettitori dilettantistici per l'accoppiamento dell'aereo alla placca dello stadio finale richiede una bobina di induttanza diversa a seconda della gamma su cui si emette. La nostra bobina è opportunamente dotata di prese e di commutatore sì da consentire il più comodo passaggio di gamma. Adottando un valore di 185 pF per C28 e di 930 pF per C29 la bobina potrà servire per le gamme 80-40-20-10-15 m. con potenza massima di 25-30 watt. Viene fornita montata col commutatore, tarata e collaudata.

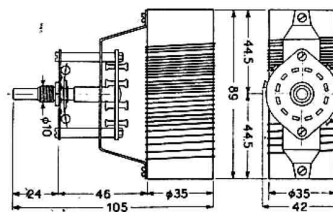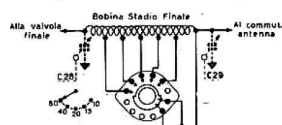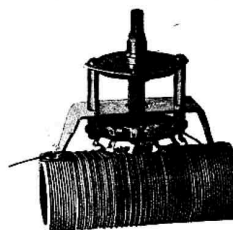

Schema elettrico, dati di ingombro per il montaggio. I valori C28 e C29 si possono ottenere adottando condensatori variabili a più sezioni poste in parallelo; esempio C28 = 3×62 pF, C29 = 2×465 pF.

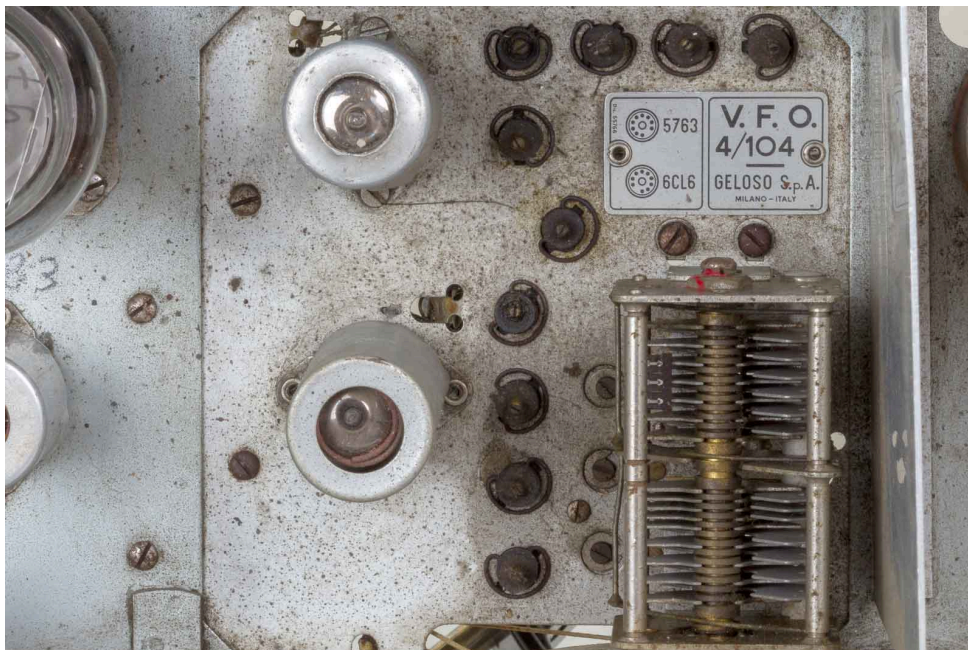
Dit geval was ook los verkrijgbaar en ik heb er nog een, Dus nieuw project!!!!



Bovenaanzicht van de VFO, ook los verkrijgbaar. De types 4/101 en 4/102 waren met drie buizen uitgevoerd, de uitgangsbuis meestal met een zwaarder type zoals de 6V6 of 6L6. Voor de sturing van een 6146 is dat blijkbaar niet nodig. Ondanks de wat dunne aluminium chassisdelen voor de VFO is deze toch stabiel.



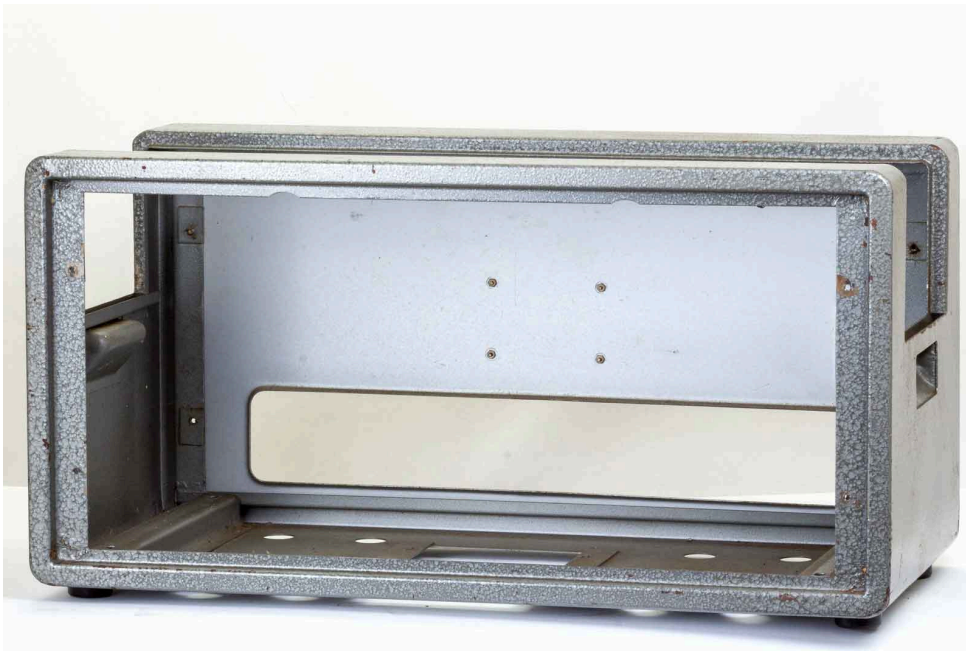
De modulator met twee keer 807 en een ECC82 en ECC83. Overigens zat een van de clips van de anode-aansluiting van de 807 ook helemaal los.



De lege kast, er hoort bovenop nog een kap te zitten.




De achterkant van de kast met typeplaat.

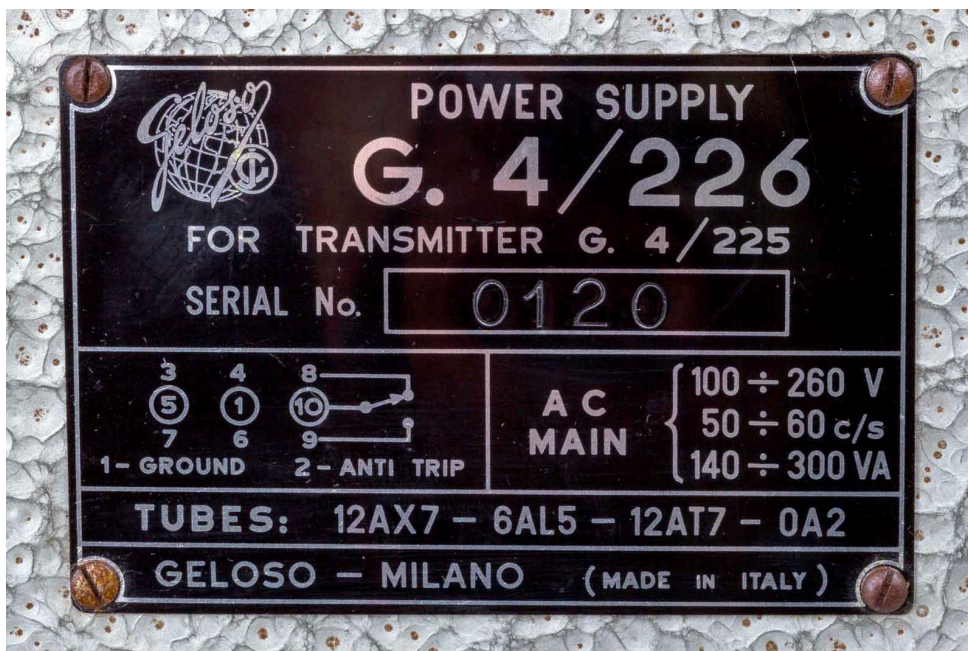


Oeiiiiiii, dat is de kast van een voeding voor de G. 4/225 zender, de G. 4/226. Zoiets krijg je als je zo'n universele kast toepast. Die moet Jan Vos dan maar even omruilen, hij heeft vast de goeie behuizing wel.

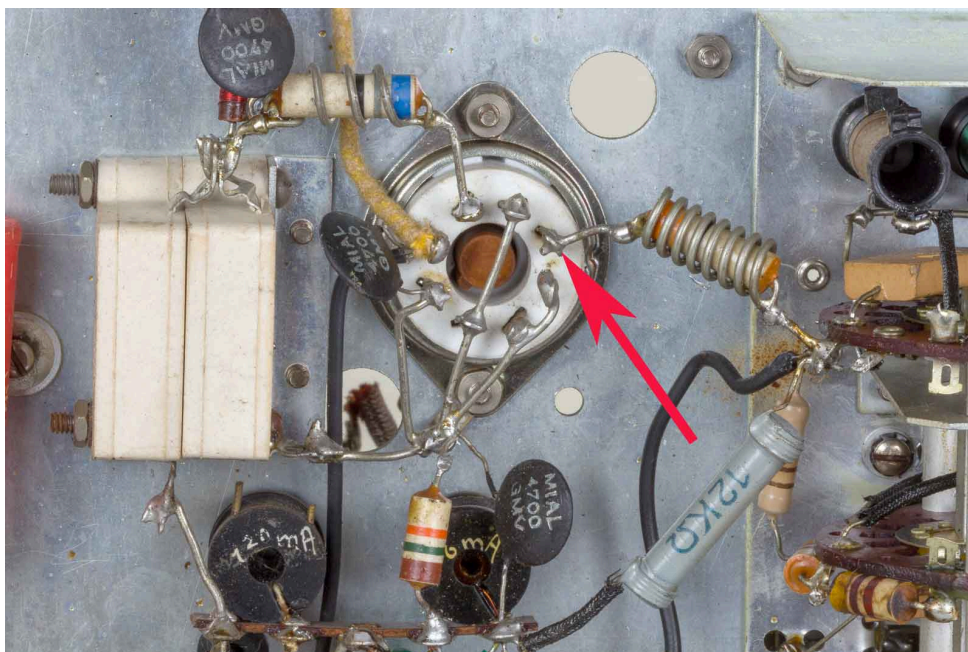De fouten in de zender, afgezien van wat lekkende condensatoren.




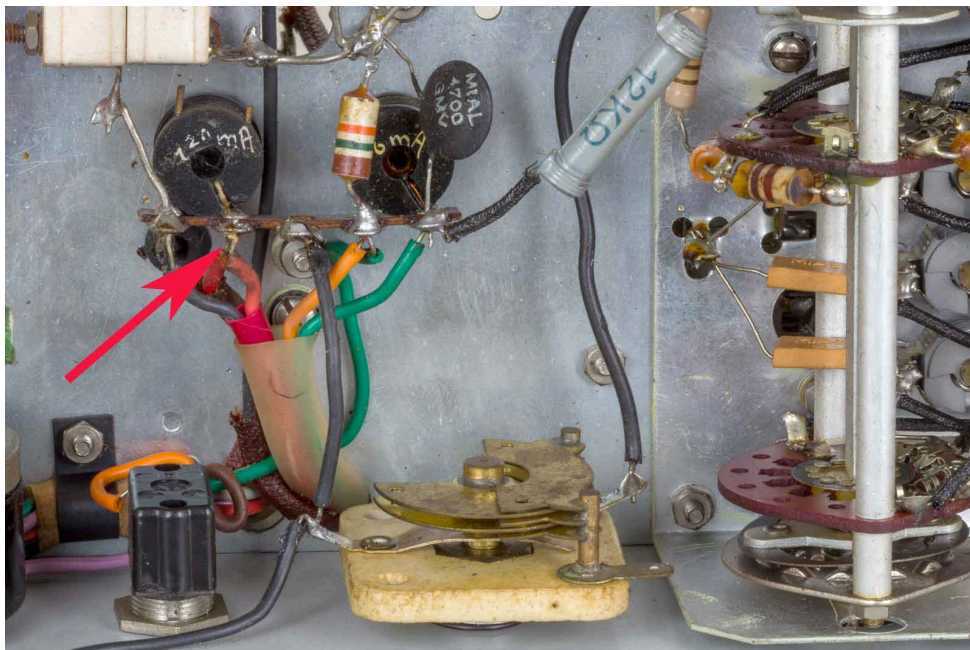De aansturing van de eindbuis. Het HF-smoorspoeltje rammelde in de aansluiting, verder was de schermrooster-aansluiting met de 68 Ohm-weerstand ook niet goed gesoldeerd.



Ook deze aansluiting van de anodespanning van de 6146 zat niet vast. (rode pijl)

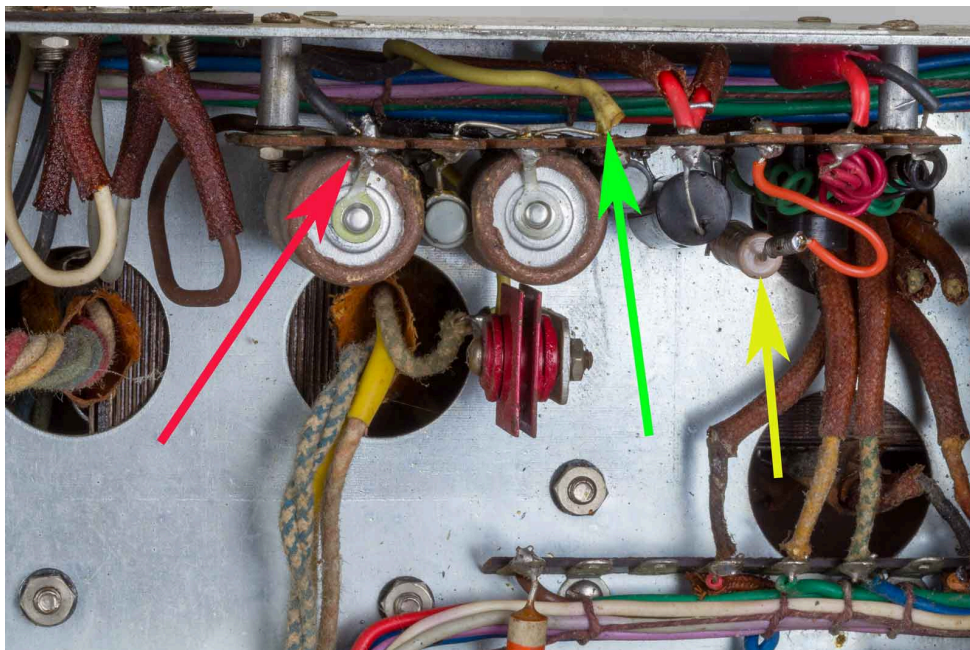Dan de grootste fout die de brokkelige modulatie veroorzaakte:




De gele draad die nu bij de groene pijl bevestigd is, zat op het punt waar de rode pijl naartoe wijst. Of dit ooit goed gezeten heeft??? De soldering zag er oud uit en ik heb redelijk aan het gele draadje moeten trekken om hem aan de nieuwe aansluiting te solderen. Dit is nl. de negatief-voorziening van de roosters van de 807's. Bij Jan Vos hadden we min. 34 Volt gemeten op de roosters, dat is correct voor de klasse A-B-instelling van de eindbuizen. Maar aangezien ik dit thuis niet weer heb nagemeten er van uit gaand dat het allemaal goed was, werd ik volledig op het verkeerde been gezet.

Als allerlaatste redmiddel heb ik de voeding van de modulator losgesoldeerd en de ruststroom gemeten, die was 3 mA. Helemaal verkeerd dus. Toen nog weer eens de roosterspanning gemeten en ziedaar, - 45 Volt ipv. -34 Volt. Zat de meter van Jan er zo ver naast???? Nu nog de oorzaak. Na veel gemeet en gedoe tot de conclusie gekomen dat de rooster-aansluiting niet aan het einde van het negatiefspannings-filter en spanningsdeler zat, maar aan de eerste elco met - 45 Volt. Is dit altijd zo geweest, ik vraag me het nog steeds af....


De zaak omgesoldeerd en jawel, een prachtig modulatie-sigitaal. Alleen de modulatie diepte op de meter klopte niet. Met behulp van de scoop en een toongenerator een weerstand uitgezocht die een meter-waarde van 100% aangaf bij het scoopbeeld van 100 %. (weerstand bij gele pijl)

Daarna een paar verbindingen gemaakt in AM met verschillende stations die allemaal lovend waren over de kwaliteit van de modulatie.

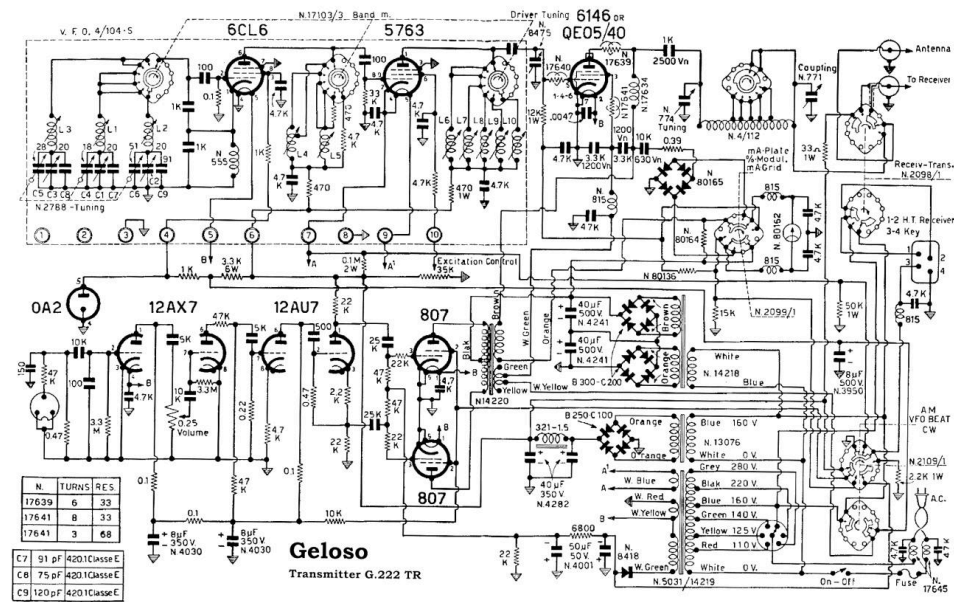Ik gebruikte daarvoor een Ronette-, kristalmicrofoon type [B-110](#).



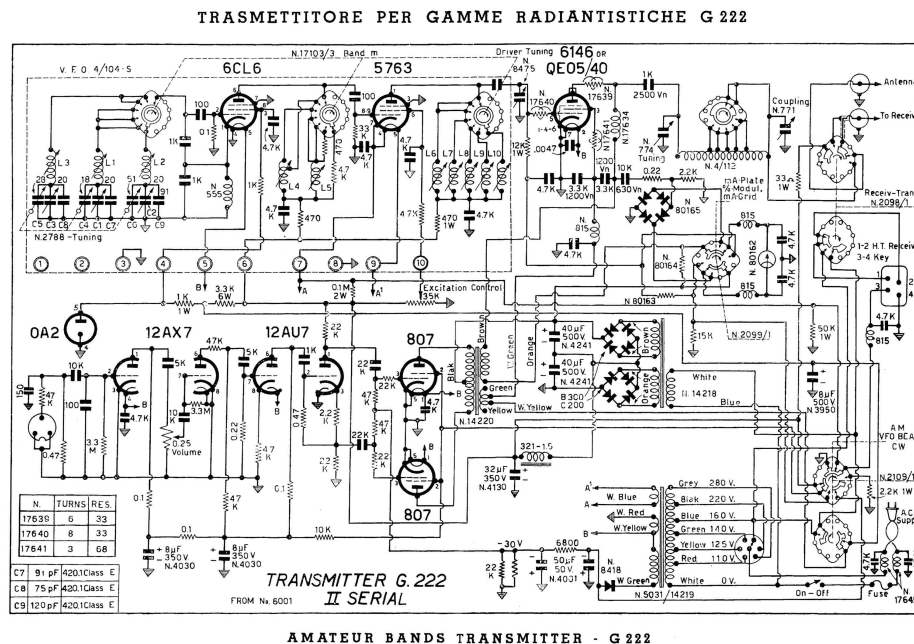Het schema van de zender, dit is de oude uitvoering zoals die hier is gebruikt tot serienr. 6000.



De nieuwere versie van de zender vanaf serienr. 6001.

Voor de kenners nog het manal in het Italiaans en Engels in pdf.

Handleiding van de [G 222 versie boven serienr. 6001 in pdf.](#) Met dank aan [BAMA.](#)

Visitors

	587		18
	343		15
	50		15
	21		12
	21		10

 **FLAG** counter